

BU7813KN-E2

Nambari ya Sehemu:	BU7813KN-E2
Mtengenezaji / Brand:	LAPIS Semiconductor
Maelezo ya bidhaa	IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN
Datasheets:	
Hali ya RoHS	Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa
Hali	25368 pcs stock
Meli Kutoka	Hong Kong
Njia ya Uhamisho	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OMBI LA NUKUU

Picha inaweza kuwa uwakilishi. Angalia maelezo ya maelezo ya bidhaa.

Ufafanuzi wa BU7813KN-E2

NAMBARI YA SEHEMU	BU7813KN-E2
MTENGENEZAJI	LAPIS Semiconductor
MAELEZO	IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa
KIASI INAPATIKANA	25368 pcs
KARATASI YA DATA	
UGAVI WA VOLTAGE	-
DUKA LA KIFAA CHA WASAMBAZAJI	-
SPECIFICATIONS	-
MFULULIZO	-
PAKET / UCHUNGUZI	-
JOTO LA UENDESHAJI	-
KIWANGO CHA SENSITIVITY MOISTURE (MSL)	1 (Unlimited)
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
MUUNGANISHO	-
KAZI	-
MAELEZO YA KINA	Audio Channel
NAMBARI YA SEHEMU YA MSINGI	BU7813
MAOMBI	-

Tags kuhusiana

LAPIS Semiconductor BU7813KN-E2	Mgawanyiko wa BU7813KN-E2	Mtoa BU7813KN-E2
BU7813KN-E2 Bei	BU7813KN-E2 Picha	BU7813KN-E2 Image
Datasheet ya BU7813KN-E2 PDF	BU7813KN-E2 Pakua Datasheet	Datasheet ya BU7813KN-E2
BU7813KN-E2 Stock	Nunua BU7813KN-E2	Nunua LAPIS Semiconductor BU7813KN-E2
LAPIS Semiconductor BU7813KN-E2	Mtoa LAPIS Semiconductor	Mgawanyiko wa LAPIS Semiconductor
LAPIS Semiconductor BU7813KN-E2	Kionix Inc. BU7813KN-E2	Rohm Semiconductor BU7813KN-E2

Bidhaa zinazohusiana

<p>BU7839GVW-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AMP AUDIO STER D HI-FI 24BGA Katika hisa: 24069 pcs RFQ</p>	<p>BU7846KV-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO INTERFACE Katika hisa: 5678 pcs RFQ</p>
<p>BU7625MUV-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO VIDEO DRIVER VQFN5050 Katika hisa: 27477 pcs RFQ</p>	<p>BU7831KN-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC VOICE/AUDIO MIX&SELECT 20VQFN Katika hisa: 15074 pcs RFQ</p>
<p>BU7805GLU-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO INTERFACE Katika hisa: 8709 pcs RFQ</p>	<p>BU76310AGU-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC STEREO AUDIO INTER VCSP85H3 Katika hisa: 23730 pcs RFQ</p>
<p>BU7625GUW-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO VIDEO DRIVER 35VBGA Katika hisa: 40829 pcs RFQ</p>	<p>BU7814KN-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC LSI AUDIO INTERFACE VQFN Katika hisa: 20453 pcs RFQ</p>
<p>BU7680G-TR Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC HIGH FREQUENCY MODULATION Katika hisa: 166172 pcs RFQ</p>	<p>BU7843AGU-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO INTERFACE 63VBGA Katika hisa: 12740 pcs RFQ</p>
<p>BU7844GU-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO INTERFACE VBGA Katika hisa: 5185 pcs RFQ</p>	<p>BU76210GU-E2 Wazalishaji: LAPIS Semiconductor Maelezo: IC AUDIO VIDEO DRIVER VBGA Katika hisa: 91277 pcs RFQ</p>